

نشاط 1: لتكن الدالة المنطقية التالية : اعط العبارة المختزلة للدالة بإتباع الطريقة البيانية

$$F(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d} + ab\bar{c}d + abcd + ab\bar{c}d$$

نشاط 2: اعط المعادلة المنطقية المختزلة لكل جدول من جداول كارنو التالية :

F₁

	a	00	01
b			
00		1	1
01		0	1

F₁ =

F₂

	ba	00	01	11	10
c					
00		1	0	0	1
01		1	0	1	1

F₂ =

F₃

	cd	00	01	11	10
ab					
00		1	0	1	1
01		1	0	0	1
11		1	0	0	1
10		1	1	1	1

F₃ =

F₄

	cd	00	01	11	10
ab					
00		1	0	0	1
01		0	1	1	0
11		0	1	1	0
10		1	0	0	1

F₄ =

F₅

	cd	00	01	11	10
ab					
00		1	1	1	1
01		0	1	1	0
11		0	1	0	1
10		1	1	0	1

F₅ =

F₆

	cd	00	01	11	10
ab					
00		1	1	1	1
01		1	0	1	1
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1

F₆ =

حالة الدالة غير المعرفة :

هي الدالة التي لا تأخذ قيمة معينة في حالة منطقية ما ، يرمز لها بـ "x" و يمكن تجميعها حسب الحاجة
مثال :

F	CD	AB			
		00	01	11	10
00	1	X	0	1	
01	0	1	1	X	
11	0	1	X	0	
10	1	1	0	1	

نشاط 3 : ثلاث مكبرات للصوت لقاعة محاضرات مربوطة الى مضخم ذو مخرجين :

- ❖ تشغيل المكبرات الثلاث معا غير ممكن .
- ❖ اذا استعملنا مكبرين معا يجب ربطهما الى المخرج الأول فقط .
- ❖ اذا استعملنا مكبرا واحدا فقط يجب ربطه الى المخرج الثاني فقط .

1 / اعط جدول التحليلي الوظيفي .

2 / اكتب معادلات المخارج .

3 / بسط العبارات المنطقية السابقة ببيانها .

4 / مثل التصميم المنطقي للدوال المختزلة .

نشاط 4 : في مصنع للآجر ، نقوم بمراقبة النوعية حسب أربعة مقاييس و هي :

الوزن (P) ، الطول (z) ، العرض (x) و الإرتفاع (y) .

هذا العمل يسمح بترتيب الآجر في ثلاثة أصناف و هي :

❖ الصنف الأول (A) : الوزن صحيح و على الأقل مقياسين صحيحين .

❖ الصنف الثاني (B) : الوزن غير صحيح و على الأقل مقياسين صحيحين أو الوزن صحيح

ومقياسين على الأقل غير صحيحين .

❖ الصنف الثالث (C) وهو الصنف المرفوض : الوزن غير صحيح و على الأكثر مقياس صحيح

1 / حدد متغيرات الدخول والخروج .

2 / اعط جدول التحليلي الوظيفي . و استنتج جداول كارنو الموافقة

3 / أوجد المعادلات المختزلة للمخارج الموافقة لهذا التشغيل .

4 / أرسم المخطط المنطقي للنظام .